

# 第3章 定常電流と静磁場

## 3.1 電流と電荷保存則

電磁気学詳論Ⅰ(2021)

田中担当クラス


<http://www-het.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~tanaka/teaching.html>

### 第3章 定常電流と静磁場

### 3.1.1 電流と電流密度

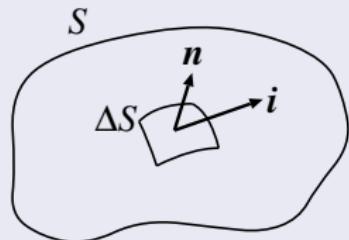
#### 電流密度 $i(r, t)$

単位時間に単位面積を(垂直に)通る電荷の量  
(ベクトル). 単位は  $C/(m^2 s)$ .



時間  $\Delta t$  の間に面  $\Delta S$ (法線ベクトル  $n$ ) を通って流れる電荷の量は,
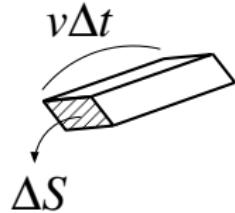
$$\Delta q = \mathbf{i} \cdot \mathbf{n} \Delta S \Delta t = \mathbf{i} \cdot \Delta S \Delta t. \quad (1)$$



一方, 電荷分布を  $\rho$  として, その電荷の平均移動速度を  $v$  とすると,

$$\Delta q = \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \Delta S \Delta t = \rho \mathbf{v} \cdot \Delta S \Delta t. \quad (2)$$

よって、

$$\mathbf{i} = \rho \mathbf{v}. \quad (3)$$

電荷分布が(電子のような)点電荷からなっていて、その電荷を $q$ 、平均速度を $v$ 、数密度を $n$ とすると、


$$\mathbf{i} = n q \mathbf{v}. \quad (4)$$

## 電流 $I$

ある面 $S$ を単位時間に通る電荷の量.

$$I = \int_S \mathbf{i} \cdot \mathbf{n} dS = \int_S \mathbf{i} \cdot d\mathbf{S}. \quad (5)$$

単位は A(アンペア):=C/s.

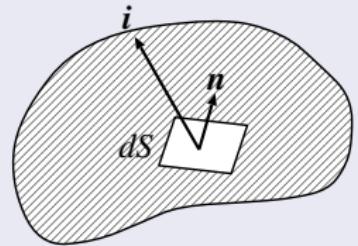

### 3.1.2 電荷保存則

電荷の総量は変化しない。これを式で表すと、

#### 電荷保存則


$$\nabla \cdot \mathbf{i}(\mathbf{r}, t) + \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) = 0. \quad (6)$$

(連続の方程式の一種。)

証明のアイデア: 式(5)で閉曲面を考え、ガウスの定理を適用する。

証明: 閉曲面  $S$  から流れ出す電流を考える。
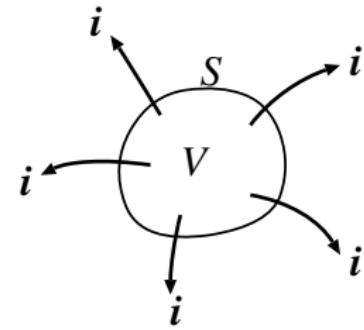
$$I = \int_S \mathbf{i} \cdot d\mathbf{S}. \quad (7)$$



これは、 $S$  に囲まれた領域  $V$  内の単位時間あたりの電荷の減少に等しいはず。

$$\int_S \mathbf{i} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dQ_{\text{int}}}{dt}, \quad Q_{\text{int}} = \int_V \rho dV. \quad (8)$$

左辺にガウスの定理を適用すると,

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{i} dV + \frac{d}{dt} \int_V \rho dV = 0. \quad (9)$$

$V$  が時間的に変化しなければ、微分と積分の順序を交換でき、

$$\int_V \left( \nabla \cdot \mathbf{i} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) dV = 0. \quad (10)$$

$V$  は任意ゆえ、式 (6) を得る。 (証明終)

## 定常電流

$\mathbf{i} = \mathbf{i}(\mathbf{r})$ ,  $\rho = \rho(\mathbf{r})$  ( $t$  によらない)。このとき、式 (6) より、

$$\nabla \cdot \mathbf{i} = 0. \quad (11)$$

定常電流にはわき出しがない。つまり、閉じた経路に沿って流れるループになっている。

### 3.1.3 オーム (Ohm) の法則


#### オームの法則

電場をかけると電流が流れるような物質について,

$$\mathbf{i}(\mathbf{r}) = \sigma \mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad \sigma = \text{電気伝導率 (物質定数)} . \quad (12)$$

(電場が強いと成り立たない場合もある。) 定常電流でない場合にも、時間的変動がゆっくりであれば成り立つ。

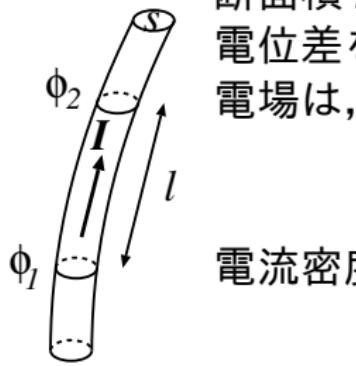断面積  $S$  の一様な(細い)導線を考える。距離  $\ell$  の2点の電位差を  $V = \phi_1 - \phi_2$  として、流れる電流を  $I$  とする。



電場は,

$$E = \frac{V}{\ell} . \quad (13)$$

電流密度は,

$$i = \frac{I}{S} . \quad (14)$$

$i = \sigma E$  より、

$$\frac{I}{S} = \sigma \frac{V}{\ell}. \quad (15)$$

$$R := \frac{\ell}{\sigma S} \text{ (電気抵抗)} \quad (16)$$

を用いると、

## オームの法則

$$V = RI. \quad (17)$$

$R$  の単位は  $V/A = \Omega$ (オーム).  $\sigma$  の単位は  $1/(\Omega m)$ .

## 電流のする仕事率 $P$ (単位時間あたりの仕事)

$$P = \int \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{i}(\mathbf{r}) dV = \int \frac{\mathbf{i}^2(\mathbf{r})}{\sigma} dV. \quad (18)$$


2番目の等号では、式(12)を用いた。

証明のアイデア: 電場がする仕事を考える。

証明: 電場がする仕事は、( $\rho dV$  は電荷,  $d\mathbf{r}$  は変位)

$$dW = \rho dV \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \quad (19)$$

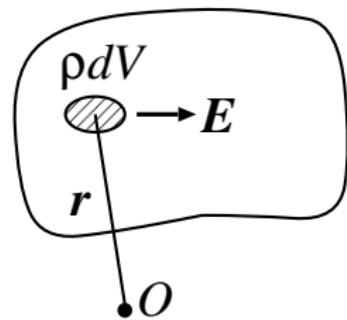
電流の仕事率は、( $\rho d\mathbf{r}/dt = \rho \mathbf{v} = \mathbf{i}$ )



$$P = \frac{d}{dt} \int_V dW = \int \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot \rho \frac{d\mathbf{r}}{dt} dV = \int \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{i}(\mathbf{r}) dV. \quad (20)$$

(証明終)

## 細い一様な導線の場合

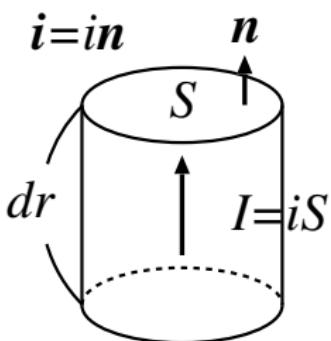

$E$  は  $S$  上で一定だから、断面の積分を実行すると、

$$\int_S \mathbf{i} d\mathbf{S} dr = \mathbf{n} i S dr = I \mathbf{n} dr = I dr. \quad (21)$$

$I dr (= I \mathbf{n} dr)$  を電流素片と呼ぶ。

$$P = I \int \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}. \quad (22)$$

$P$  の単位は  $\text{J/s} = \text{W}$ (ワット)。

電流のした仕事は、金属などの場合、伝導電子(自由電子)とイオンとの衝突により、熱エネルギー(ジュール熱)になる。